
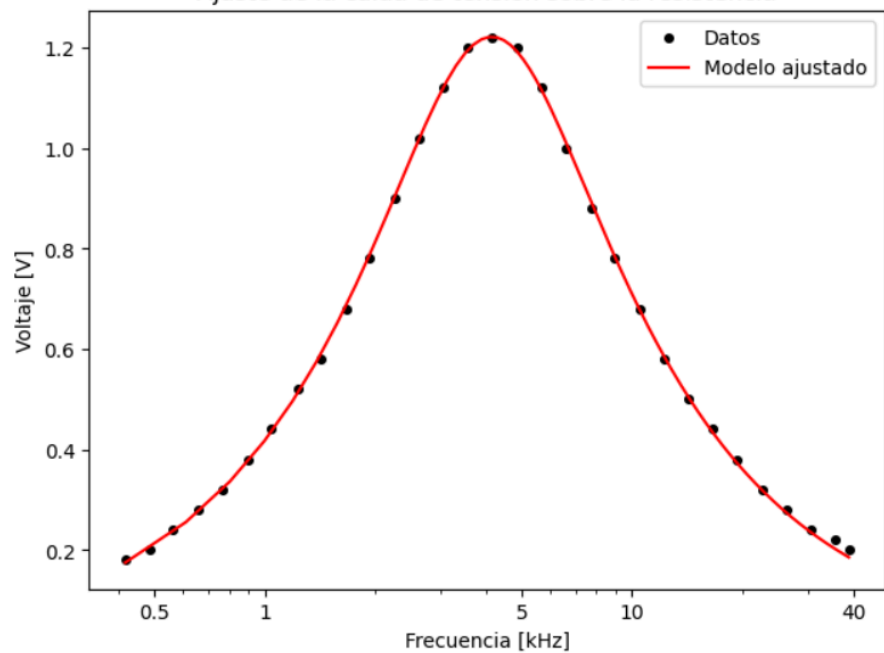


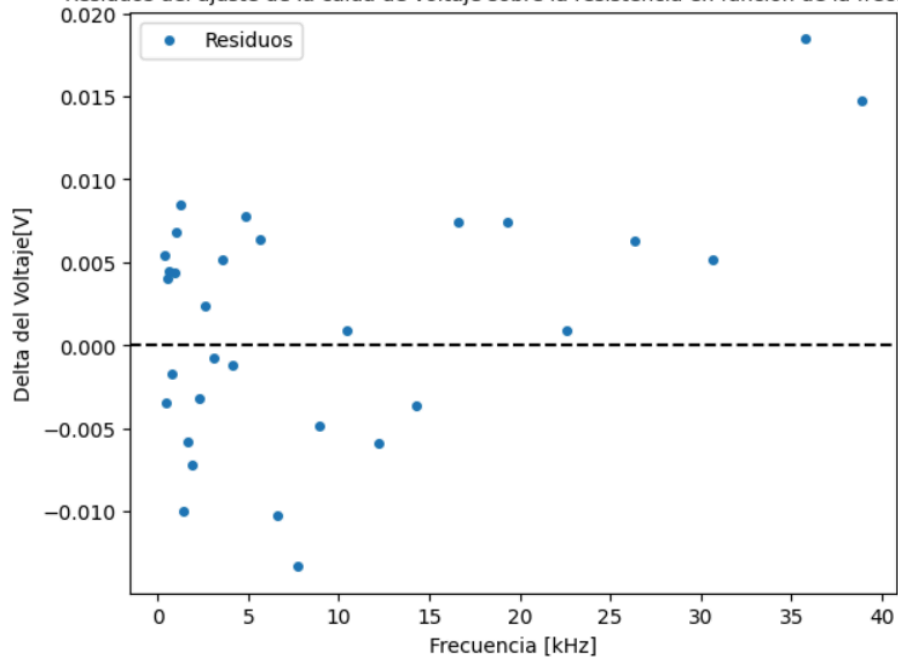
Ajuste de la caída de tensión sobre la resistencia




Residuos del ajuste de la caída de voltaje sobre la resistencia en función de la frecuencia




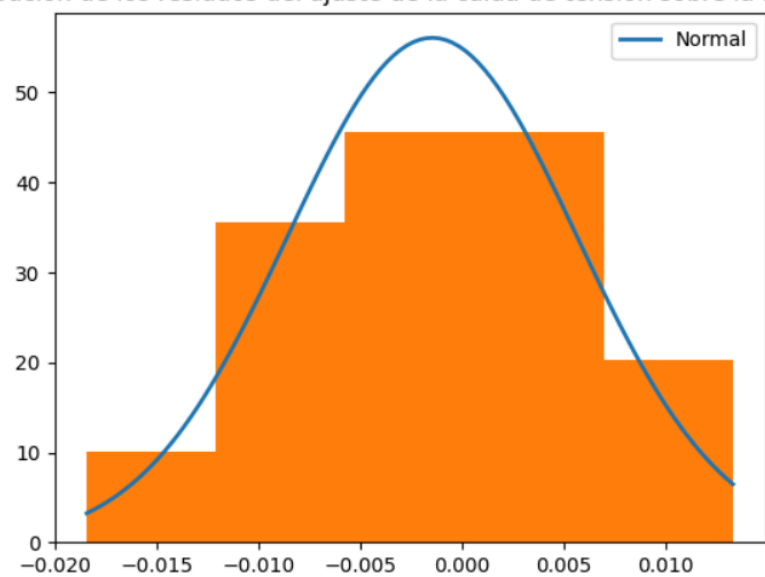
Distribución de los residuos del ajuste de la caída de tensión sobre la resistencia



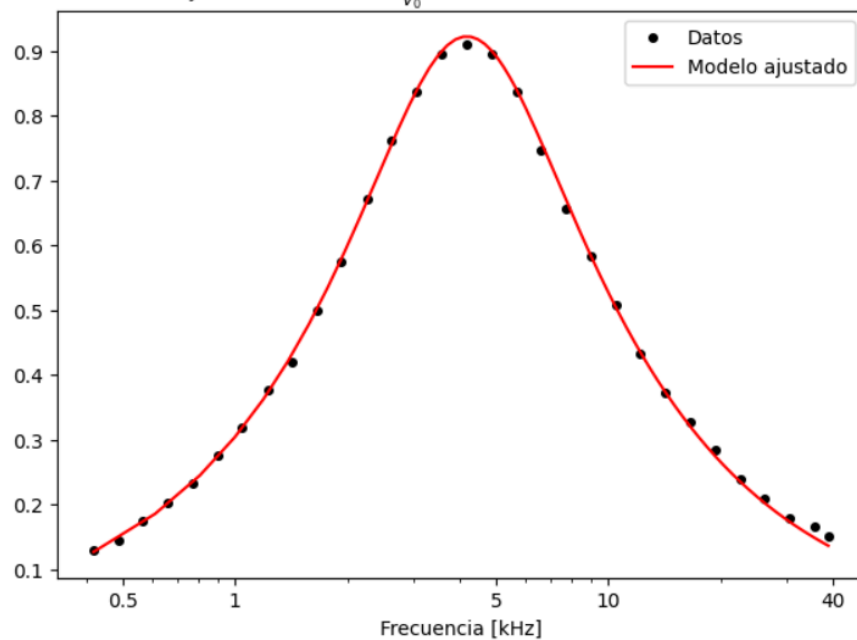
Ajuste del cociente $\frac{V_r}{V_0}$ en función de la frecuencia




Residuos del ajuste del cociente de voltajes

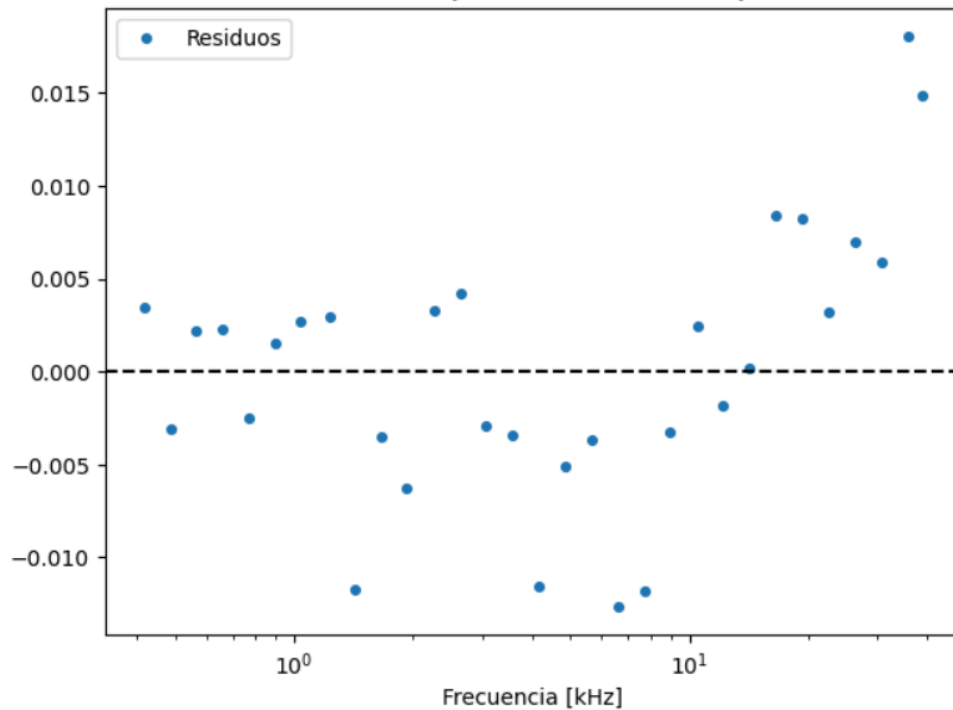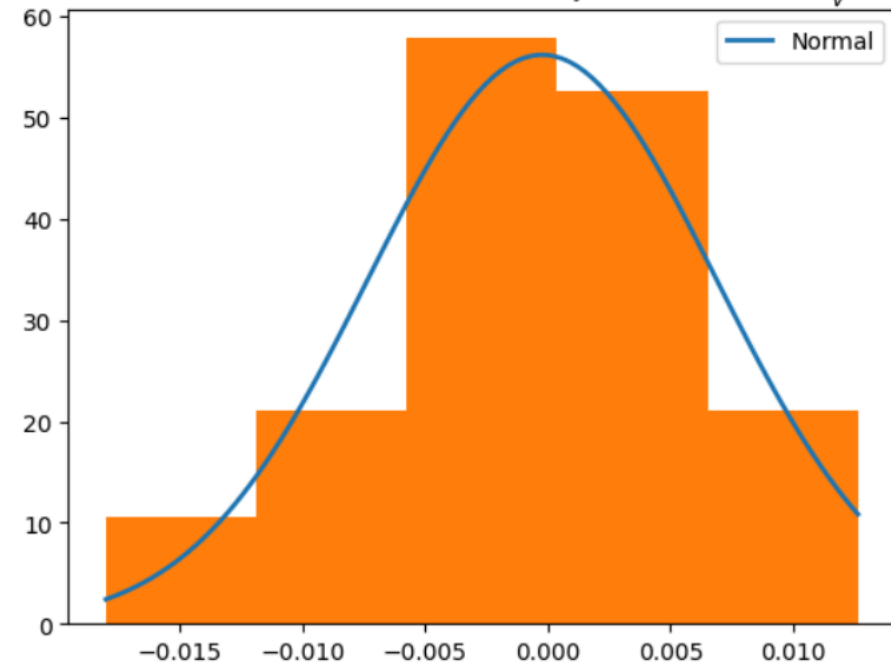Distribución de los residuos del ajuste del cociente $\frac{V_r}{V}$ 


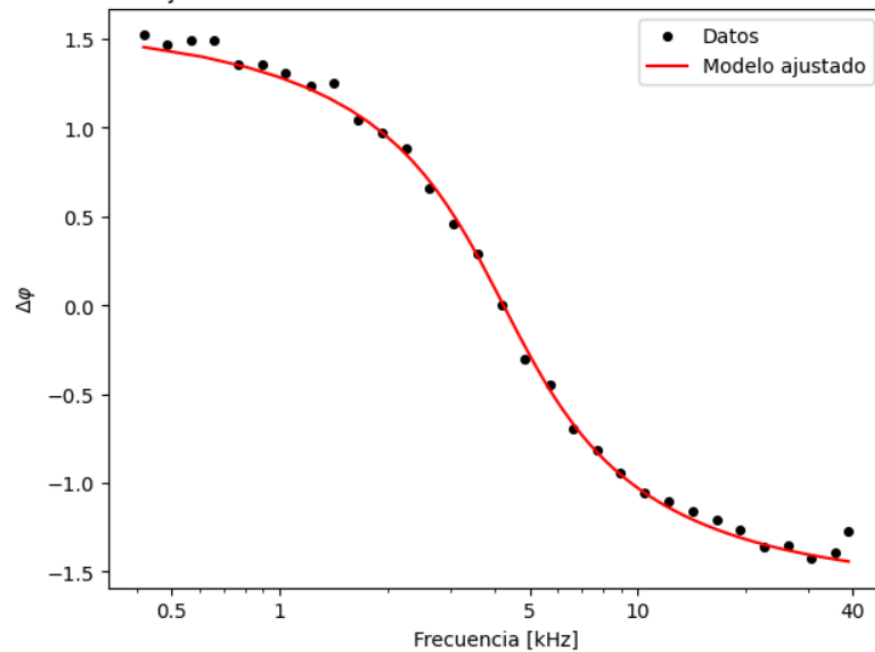
Ajuste de la diferencia de fase en función de la frecuencia



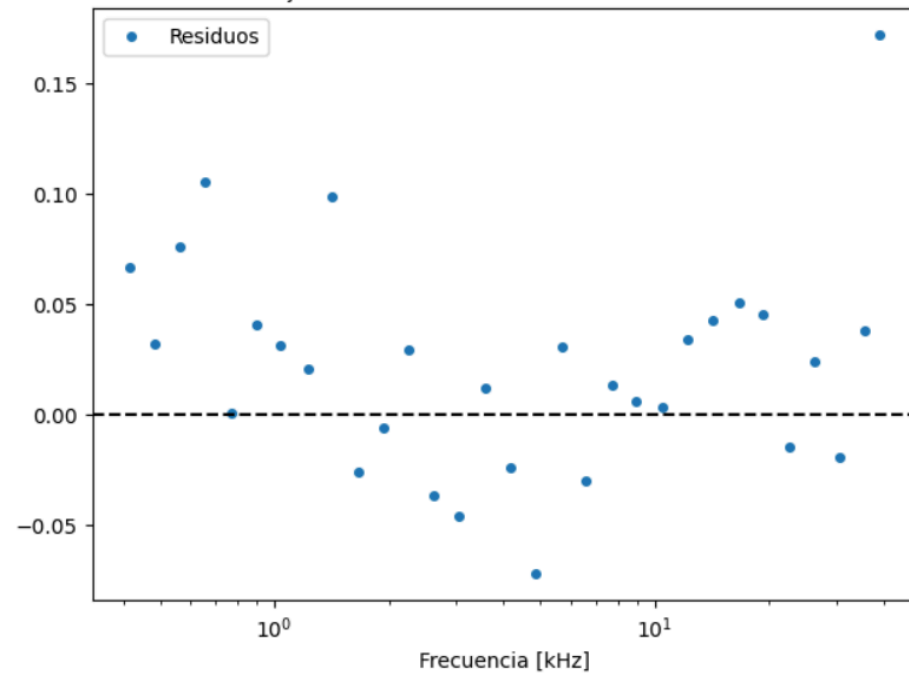Residuos del ajuste de la diferencia de fase en función de la frecuencia



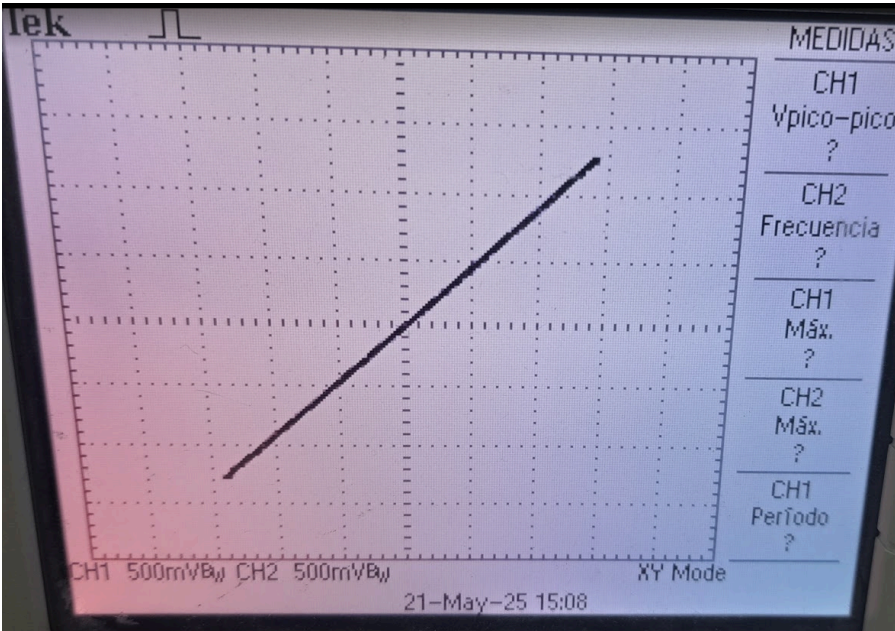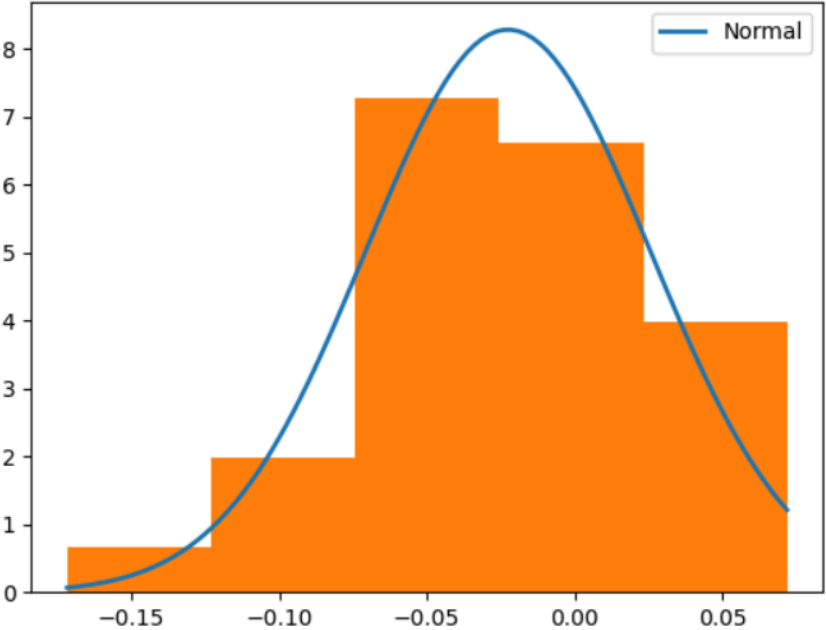Distribución de los residuos del ajuste de la diferencia de fase en función de la frecuencia



Potencia normalizada en función de la frecuencia

